

الفرض الأخير في مادة العلوم الفيزيائية


التمرين الأول (8ن)

أجب بـ (صحيح) أو (خطأ) و صحح الخطأ إن وجد :

- 1- للمصباح الكهربائي قطبين متماثلين (.....).
- 2- مصابيح الإنارة العمومية مربوطة على التسلسل (.....).
- 3- الأجسام الناقلة للكهرباء هي المواد الحديدية و النحاسية فقط (.....).
- 4- مربط المصباح هما العقب و الفتير المركزي (.....).
- 5- للعمود الكهربائي مربطين غير متماثلين (.....).
- 6- ينتقل التيار الكهربائي من القطب الموجب إلى القطب السالب (.....).
- 7- عندما تكون الدارة مغلقة فان التيار لا يمر (.....).
- 8- يكون توهج المصباح جيد عندما تكون دلالته مناسبة مع العمود (.....).

التمرين الثاني (05ن)

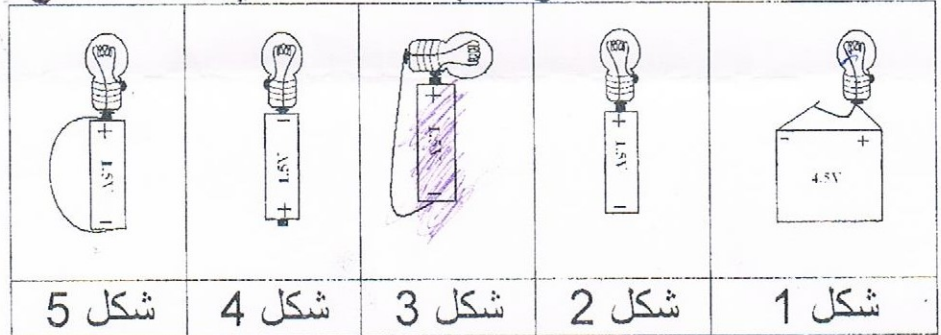لاحظ الأشكال و بيّن المصباح الذي يشتعل و الذي لا يشتعل مع ذكر السبب.



التمرين الثالث (07ن):

لاحظ الدارة الموضحة بالشكل التالي:

1/ سمّ العناصر المرقمة.

2/ عند غلق العنصر (2) هل يشتعل المصباح؟ مع التعليل؟

3/ نضيف للسائل السابق كمية من ملح الطعام ماذا تلاحظ؟ أذكر السبب؟

