

السنة الدراسية: 2023/2022
المدة: ساعة ونصف.

الأستاذ حمياني
للفيزياء

متوسطة:
المستوى: السنة اولى متوسط


الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (6ن)

- أكمل الجدول التالي بكلمة عازل أو ناقل:


الجسم	ممحة	ماء مقطر	زجاج	غرافيت	ماء + ملح	ألومنيوم
ناقل/ عازل						

2- إليك المخططات الكهربائية التالية:

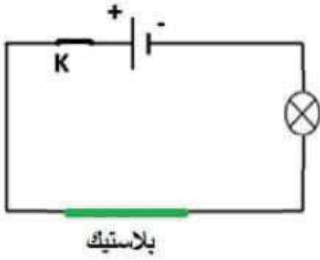


هل يشتعل المصباح؟ علل؟

.....
.....

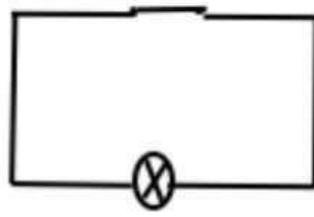

هل يشتعل المصباح؟ علل؟

.....
.....

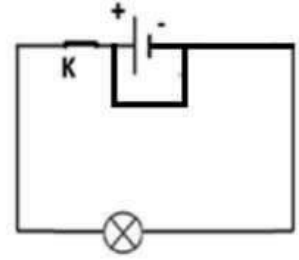

هل يشتعل المصباح؟ علل؟

.....
.....

التمرين الثاني: (6ن)

لدى مروي مصباح دلالته 4.5V، ارادت تشغيله باستخدام بطارية (عمود) دلالته 1.5V لكنها لاحظت بعد غلق القاطعة ان المصباح يتوهج بشكل ضعيف.

1 - من نص الوضعية حدد شرطا لتوهج المصباح؟

2 - سم العناصر المرقمة من 1 الى 3؟

3- ما سبب ائارة المصباح بشكل ضعيف؟

4 - قامت مروي بإضافة أعمدة مماثلة للعمود الأول كي يتوهج

المصباح بشكل عادي. كم من عمود يلزمها لتوهج المصباح بشكل عادي ؟



اقلب الصفحة 2/1

الوضعية الإدماجية: (8ن)

اثناء تصفح شيماء لمجلة علمية ، لفت انتباهها تركيب لدارة بسيطة عناصرها (عمود كهربائي ، مصباح التوهج ، أسلاك التوصيل ، قاطعة بسيطة) ، فقررت تحقيق هذه الدارة الكهربائية .
لكن عندما أغلقت القاطعة ، لم يكن توهج المصباح عاديا ، علما أنها استعملت بطارية داليتها 4.5 فولط ، ومصباحا دالته 12 فولط.

1- في رأيك لماذا لم يتوهج المصباح توهجا عاديا ؟

2- ما الذي يجب على شيماء فعله حتى يتوهج المصباح توهجا عاديا ؟

3- ارادت شيماء إضافة مصباح ثاني مع الأول .

أ- كيف يتم ربطه حتى لا تتغير شدة إضاءة المصباح الأول؟

ب- أرسم مخطط الدارة الكهربائية المناسبة في هذه الحالة؟ واذكر إجابيات هذا الربط؟



إجابيات هذا الربط: