


تمرين رقم 01

أكتب اسم المصطلح الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي :

المصطلح	العبارة
	مصدر للتيار الكهربائي يمكن استخدامه في كل مكان .
	أداة تفتح وتغلق الدارة الكهربائية
	انتقال الشحنات في دارة كهربائية مغلقة .

تمرين رقم 02

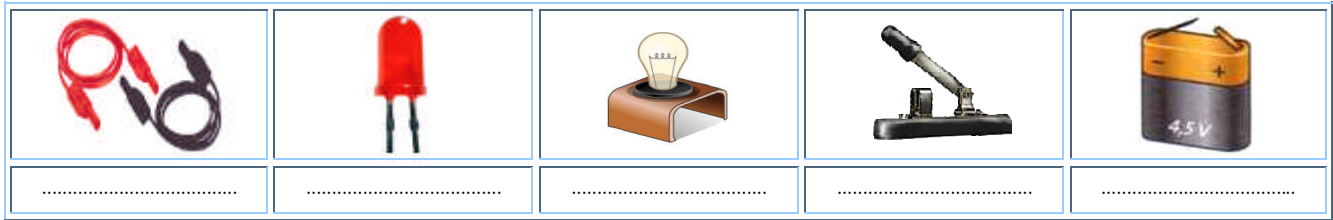
ركبت نوال دارة كهربائية بسيطة مكونة من العناصر الموضحة أسفله :



- ① سم كل عنصر من العناصر المبينة في الجدول .
- ② عندما أغلقت القاطعة ، لاحظت نوال أن المصباح والصمام الضوئي لا يشتعلان .
- أذكر الأسباب المحتملة لذلك ، علما أن كل العناصر سليمة .
- ③ أرسم المخطط الكهربائي للدارة الكهربائية السليمة باستعمال الرموز النظامية لهذه العناصر .


تمرين رقم 03

حققت لبيبة على التوالي التجارب التالية :

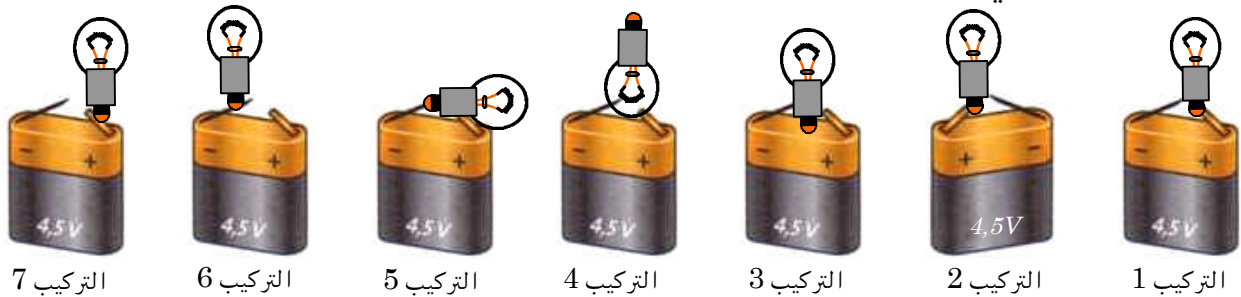


- في أي التراكيب يتوهج المصباح ؟ - فسّر لماذا لا يشتعل المصباح في التركيبات الأخرى ؟


تمرين رقم 04

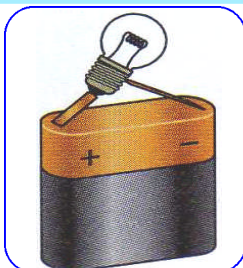

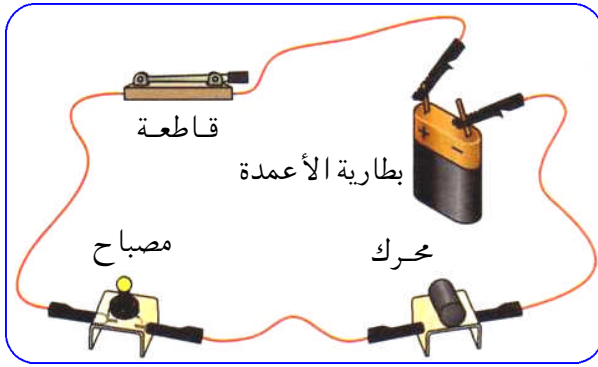- أوصل سامي مصباحا ببطارية أعمدة ، إلا أن المصباح لم يتوهج .
- أ - كيف يمكن لسامي التعرف إذا ما كان المصباح تالفاً ؟
 - ب - كيف يمكنه التأكد من أن البطارية فارغة (مستنفدة) ؟



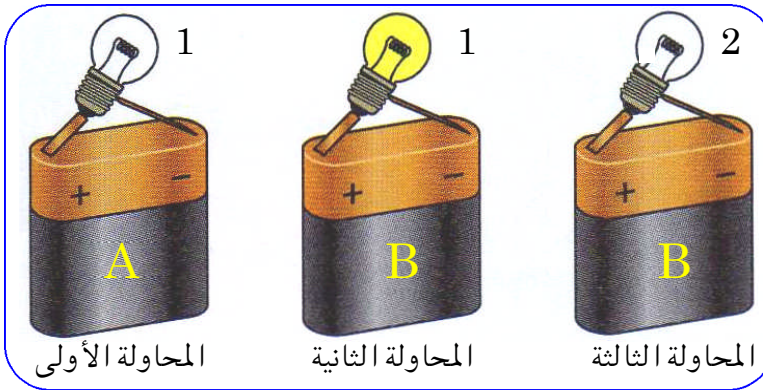
بعد أن ركبّت نوال الدارة الكهربائية وأغلقت قاطعتها لم يضيء المصباح ولم يشتغل المحرك .
 ① أذكر الأسباب المتوقعة لذلك .
 ② أعد رسم الدارة التي تسمح باشتغال المحرك والمصباح باستعمال الرموز النظامية .



أنجزنا ثلاث محاولات لاشتعال مصابيح بطاريتين (A, B) ومصابحين (1, 2) .
 أ- هل المحاولة الأولى تسمح لنا بمعرفة حالة البطارية A أم المصباح 1 ؟
 ب- ما الذي تستخلصه من المحاولة الثانية ؟
 ج- ما البطارية الفارغة (المستنفدة) ؟ - اشرح .
 د- ما المصباح المحترق ؟ - اشرح .



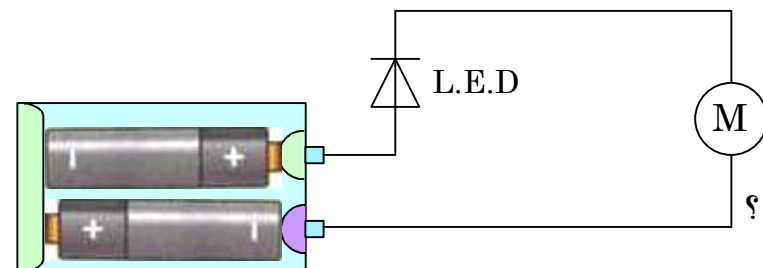في "لعبة التركيز" الموضحة في الشكل ، على سليم أن يمرر الحلقة المعدنية في السلك الحلزوني دون لمسه . إذا توهج المصباح يُقضى سليم .
 ①- ماذا يحدث عند ملاصقة الحلقة للسلك الحلزوني ؟
 ②- من أي معدن يصنع السلك الحلزوني غالباً ؟
 ③- هل يمكن اعتبار السلك الحلزوني والحلقة قاطعة التحكم في الدارة ؟



لعبة بها محرك كهربائي ، مزودة بعمودين كهربائيين . جهة ربطهما موضحة على اللعبة .
 ① ماذا يحدث :

- إذا ربطنا الأعمدة بطريقة صحيحة ؟
- إذا ربطناها في الاتجاه المعاكس ؟

② ما الفائدة من استعمال الصمام الثنائي (L.E.D) ؟

أراد سامي الكشف عن مدى ناقلية الماء النقي للتيار الكهربائي ، فأحضر الوسائل التالية : بطارية ، أسلاك توصيل ، مصباح ، قاطعة ، صمام L.E.D ، مخبر مدرّج به 100cm^3 من الماء النقي . إلا أنه فوجئ بأحد زملائه يرمي قطعة من السكر كتلتها 10g داخل المخبر .


- ① - أحسب كتلة المحلول الناتج .
- ② - ساعد سامي على التخلص من السكر والحصول على ماء نقي من جديد .
- ③ - اقترح تركيباً تجريبياً ملائماً يكشف عن مدى ناقلية الماء النقي للتيار الكهربائي ، مدعماً إجابتك برسم تخطيطي .



في القسم اخترنا أستاذنا بنشاط ، الهدف منه التعرف على المواد الناقلة والمواد العازلة .
- ضع نفسك موضع الاختبار ، واملأ اللوحة بالمواد التالية : إبرة ، طبشور ، مقص ، ممحاة ، ماسك الورق ، برغي حجر ، دبوس .


أنجز سامي تركيباً كهربائياً بثلاثة مصابيح ، فكانت إنارتها ضعيفة . نزع أحد المصابيح ، معتقداً أنه ستزداد إنارة المصابيح الباقية ، إلا أنه تفاجأ بانطفائها .
① ما سبب انطفاء المصابيح ؟ علّل .
② اقترح حلاً مناسباً لكي تنوهج المصابيح توهجاً عادياً ، مدعماً إجابتك بمخطط مناسب .

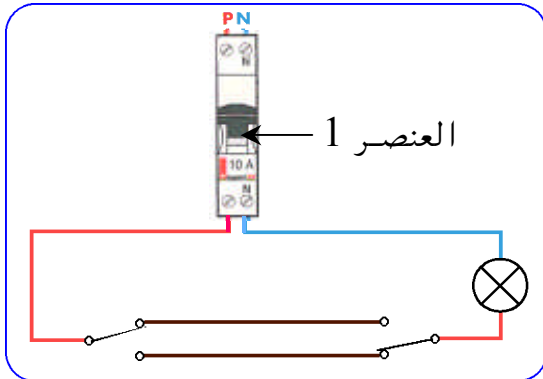أرادت لبيبة تركيب دارتين كهربائيتين ، كل واحدة تحتوي على عمود كهربائي ، قاطعة ، مصباحين ومحرك .
- الدارة الأولى : ركبت العناصر على التسلسل .
- الدارة الثانية : ركبت العناصر كلها على التفرع .
فأخطأت في كلتا الحالتين . أرسم للبيبة مخططاً صحيحاً لكل دارة .



عرض عليك زميلك مخططاً لدارة كهربائية .
① أذكر مكونات الدارة الكهربائية الممثلة في المخطط المقابل .
② سمّ نوع هذه الدارة .
③ علّل سبب استخدام قاطعتين في هذا النوع من الإنارة .
④ أذكر أماكن تستخدم فيها هذه الإنارة .
⑤ بيّن أهمية العنصر 1 للدارة .

تمرين رقم 14

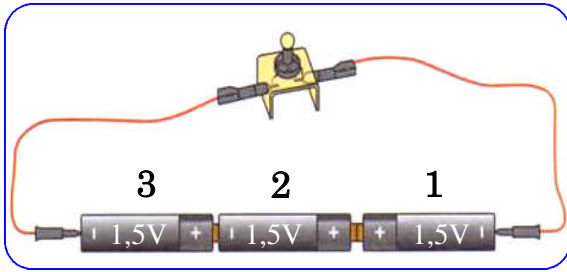

أنجز سامي التركيب المقابل :

① يبين كيفية تركيب الأعمدة .

② أرسم مخططاً لهذا التركيب .

③ استنتج قيمة التوتر بين قطبي العمود المتشكل من الأعمدة الثلاث.

تمرين رقم 15

لتشغيل لعبته ، استعمل نبيل 4 أعمدة أسطوانية قوة كل منها 1,5v .

لكنه أخطأ في تركيب أحد الأعمدة (أنظر الشكل) .



① ما قيمة التوتر العادي للعبة الكهربائية ؟

② حدّد قيمة التوتر المحصل عليه هكذا بين طرفي حامل الأعمدة .

③ هل ستشتغل اللعبة ؟

تمرين رقم 16




يحدث أحيانا أن تتعطل السيارة بسبب ضعف بطاريتها .

① كيف يمكن تشغيل السيارة ببطارية سيارة أخرى دون استبدال البطارية الأولى ؟

② ما أهم الأمور الواجب مراعاتها عند القيام بذلك ؟

تمرين رقم 17

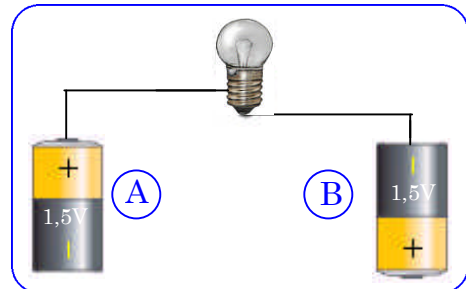

أوصل سامي مصباحاً بعمودين كهربائيين متشابهين 1,5v حسب الشكل :

① هل سيتوهج المصباح الذي يحمل الدلالة 3,8v ؟ كيف تفسّر ذلك ؟

② صحّح الخطأ الموجود .

تمرين رقم 18

في حصة أعمال مخبرية ، كان لدى نبيل وسليم بطاريات مختلفة وعدة مصابيح بتوترات مختلفة . وطُلب منهما تجربة مدى توهج المصابيح . أعن زملاءك على ملء كل خانة ، بالاقتراحات التالية : توهج قوي ، عادي أو توهج ضعيف .

الدلالات التي يحملها كل مصباح					
(6V; 100mA)	(3,5V; 100mA)	(2,5V; 100mA)	(1,5V; 100mA)		
				1,5 V	توتر الأعمدة
				4,5 V	
				6 V	

تمرين رقم 19




لتغذية مصباح جيب ، يجب استعمال عمودين كهربائيين ، توتر كل واحد 1,5v .

① أرسم مخططا تركيبيا لمصباح الجيب .

② ما توتر المولد المناسب لتشغيل مصباح الجيب ؟

تمرين رقم 20

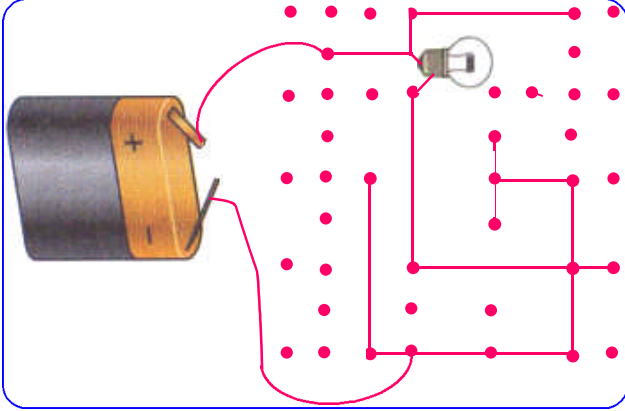

وجدت على كراس لبيبة المخطط المقابل :

- أشطب منه الخطوط التي لا جدوى منها .
- لون ما تبقى بالأخضر . ماذا تلاحظ ؟
- عين بلون آخر جهة انتقال التيار الكهربائي .
- بعد إزالة الخطوط غير اللازمة ، أعد رسم مخطط هذه الدارة الكهربائية .

تمرين رقم 21


أهدت الوالدة لسامي ، لعبة ، عبارة عن سيارة كهربائية ، كتبت عليها الدلالة 4,5v ، ولتشغيلها أحضر سامي بطارية جديدة لها نفس الدلالة . فوجد أن حجمها لا يتناسب ومكان وضع البطارية فاشترى مجموعة أعمدة 1,5v ، وركب عددا منها ، فلم تشتغل اللعبة .

① فسّر سبب عدم اشتغال السيارة الكهربائية .

② ما عدد الأعمدة اللازمة لتشغيل اللعبة ؟

③ اقترح مخططا كهربائيا مناسباً لتشغيل هذه اللعبة .


تمرين رقم 22

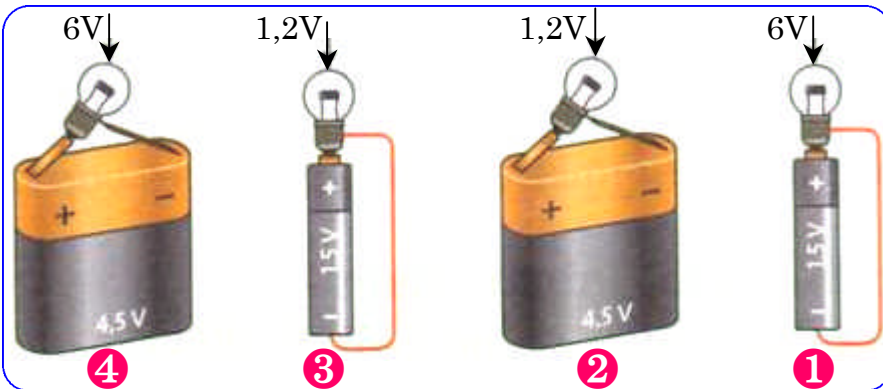

حدّد في أي التراكيب يكون :

- توهج المصباح عاديا .
- توهج المصباح ضعيفا .
- توهج المصباح قويا .
- يحترق المصباح سريعا .

تمرين رقم 23

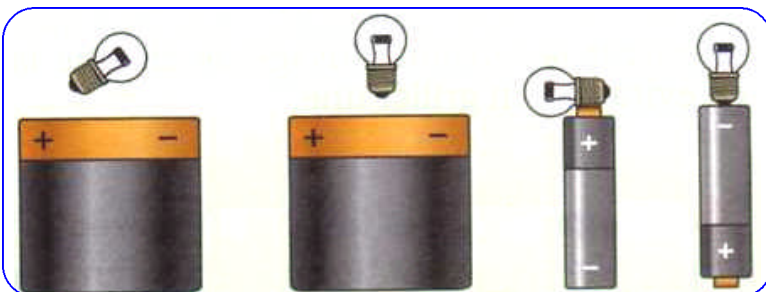


لاحظ كل رسم وأكمل النقائص حتى يشتعل المصباح .

- ① انقطع فجأة التيار الكهربائي في بيت سامي ، فاتخذ مصباح جيب لينير به الغرفة ، إلا أن المصباح لم يتوهج بعد غلقه للقاطعة . - اقترح ثلاثة أسباب محتملة أدت إلى هذا العطب .
- ② بعد فتح مصباح الجيب لاحظ سامي أن سلك التنغستين مُتَلَف ، فذهب لشراء مصباح جديد . جرب التاجر المصباح بعمود قيمة توتره $4,5V$ فتوهج توهجا عادياً . وعند تركيبه لنفس المصباح كان توهج المصباح الجيب ضعيفاً .
- أ- هل بإمكانك ذكر السبب الذي أدى إلى ذلك وما هو الحل ؟
- ب - ارسم مخططاً للدائرة الكهربائية المبينة في الشكل .




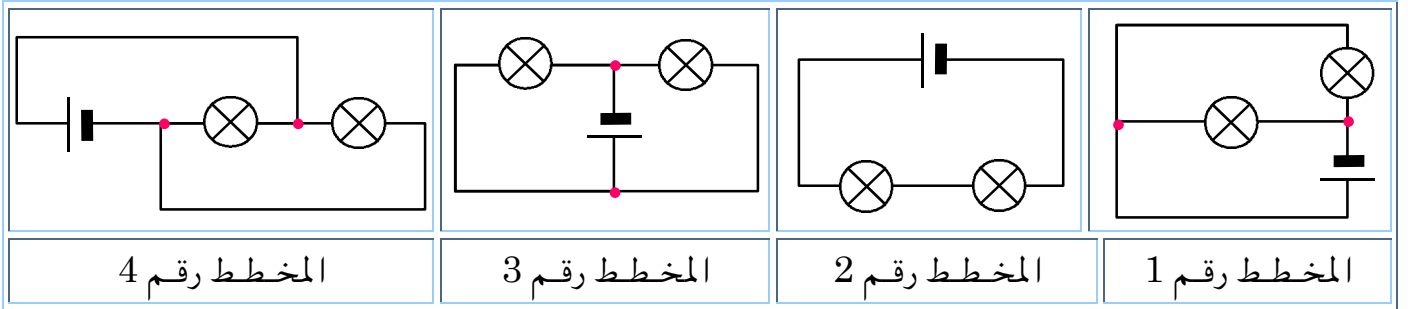- ① - أعين زميلك على تحديد نوع توصيل المصباحين في المخططات الكهربائية التالية :




- ② - فك أحد المصاييح ، ماذا يحصل للمصباح الثاني ؟ علّل ذلك ؟

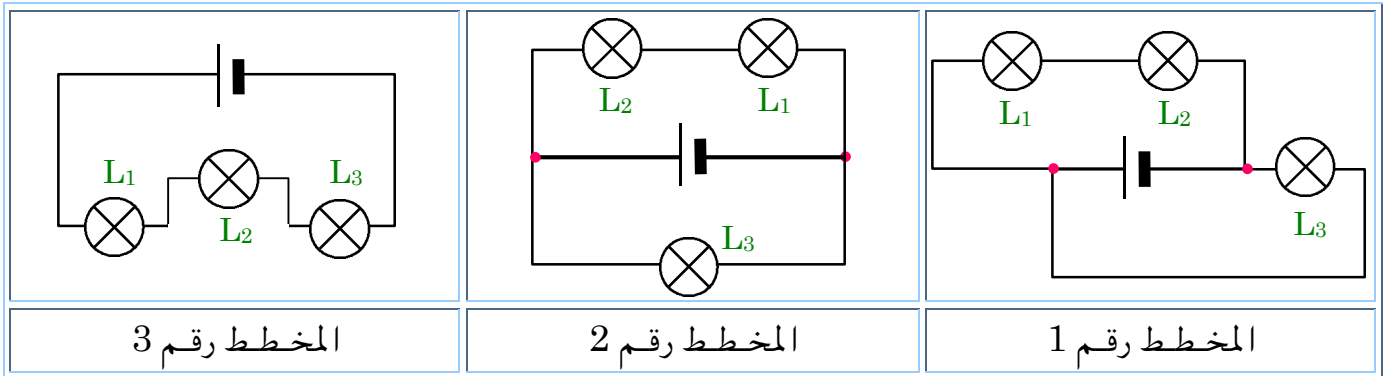- عرض عليك صديقك ثلاث مخططات كهربائية وطلب منك مساعدته للإجابة عن الأسئلة :



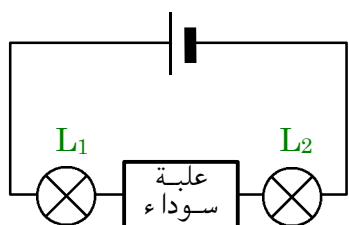
- ① في كل تركيبة موافقة ، فك المصباح L_1 ، ماذا يحدث للمصباحين L_2 و L_3 ؟ علّل .
- ② أعد رسم المخطط رقم 1 وحدد جهة التيار الكهربائي .



L_1 و L_2 مصباحان متماثلان . في الدارة الكهربائية المقابلة ، العلبة السوداء تخفي جزءاً من الدارة وبها أسلاك ناقلة ، أعمدة ومصاييح . نريد أن يتوهج المصباح L_1 أكثر من المصباح L_2 .
- كيف يحدث ذلك ؟ فسّر .

- دعم إجابتك برسم المخطط للدارة المقترحة .

أنجز الأستاذ التركيبات الكهربائية المبينة أدناه ، وطلب من سامي تحديد المخططات التي لها نفس التركيب (متماثلة) . فاحترار في ذلك . ساعد سامي على إيجاد المخططات المتماثلة التركيب .

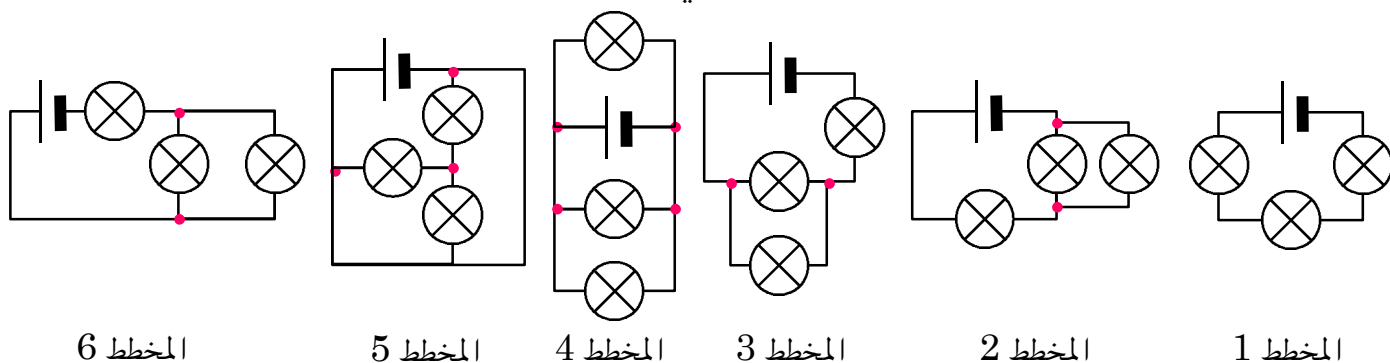

المخطط 6


المخطط 5

المخطط 4

المخطط 3

المخطط 2

المخطط 1

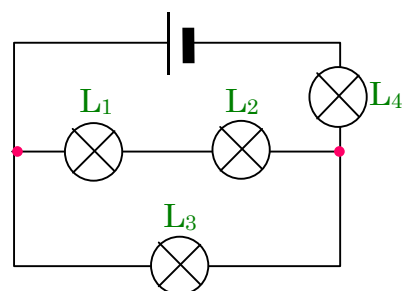

ننجز المخطط الكهربائي كما هو موضح في الشكل :

① ما المصباح الواجب فكه لإطفاء المصاييح الأخرى ؟

② ن فك المصباح L_2 . ماذا يحدث لكل مصباح .

③ أعد رسم المخطط وحدد جهة التيار عندما يُفك المصباح L_2 .

ننجز تركيباً به بطارية أعمدة وثلاثة مصاييح L_1 ، L_2 و L_3 موصولة على التسلسل .

أكمل الجدول الآتي وحدد إذا ما كانت المصاييح متوهجة أم منطفئة في مختلف الحالات :


الحالة رقم :	1	2	3	4	5
المصاييح المستقصرة	L_1	L_2 و L_3	ولا مصباح	L_1 ، L_2 و L_3	L_2
المصباح L_1					
المصباح L_2					
المصباح L_3					

① ما الحالة التي تمثل خطراً ؟ علّل إجابتك .

② فسّر ما يحدث في الحالة رقم 3 .

③ أرسم مخطط الدارة للحالة رقم 2 .

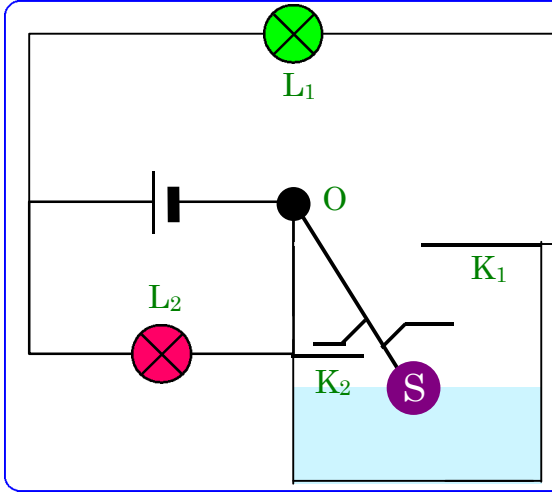أراد سامي مساعدة أبيه الذي كان يصعب عليه صعود السلم لمراقبة مستوى الماء في الخزان . فبحث في الأمر إلى أن وجد يوماً التركيب الكهربائي التالي :



يتكون التركيب من جسم عائم (S) قاطعتين للتيار الكهربائي K₁ و K₂ ومصباح أخضر L₁ ، مصباح أحمر L₂ وساق معدنية OS قابلة للدوران حول O . إن هذا التركيب سيعينك على مراقبة مستوى الماء في الحوض .


- ① - اشرح مبدأ اشتغال هذا التركيب الكهربائي .
- ② - حدّد دور كل عنصر من عناصره ووضح كيف سيساعد سامي أباه على حل المشكل .
- ③ - بمشاركة بعض أصدقائك ، قم بإنجاز نموذج مصغر لهذا التركيب .



أراد سامي تشغيل مصباحي دراجته الأمامي والخلفي معاً . فاشترى منوّباً كهربائياً ، مصباحين وأسلاك توصيل كهربائية . لكنه احتار في كيفية ربط المصباحين .

- ① - ما نوع الربط الذي تقترحه على سامي ؟
- ② - أرسم المخطط الكهربائي الموافق لهذه التركيبة .
- ③ - أثناء قيادة سامي للدراجة لاحظ أن المصباحين يتوهجان توهجاً ضعيفاً . استنتج طريقة ربط المصباحين مع رسم مخطّطها .

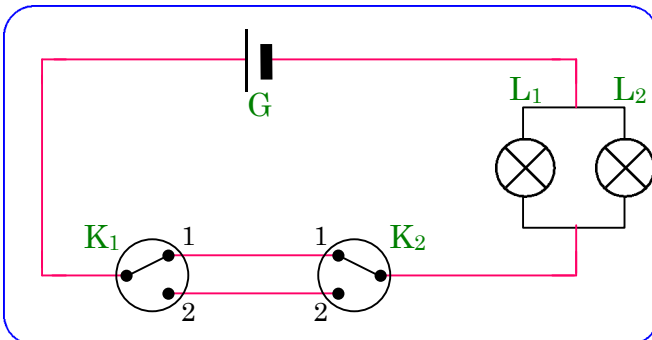
① انطلاقاً من مخطط دائرة من نوع ذهاب-إياب أكمل جدول الحقيقة :



L ₂	L ₁	K ₂	K ₁
		1	1
		2	1
		1	2
		2	2


② فك أحد المصاييح ، ماذا يحصل للمصباح الثاني ؟ علّل ذلك ؟

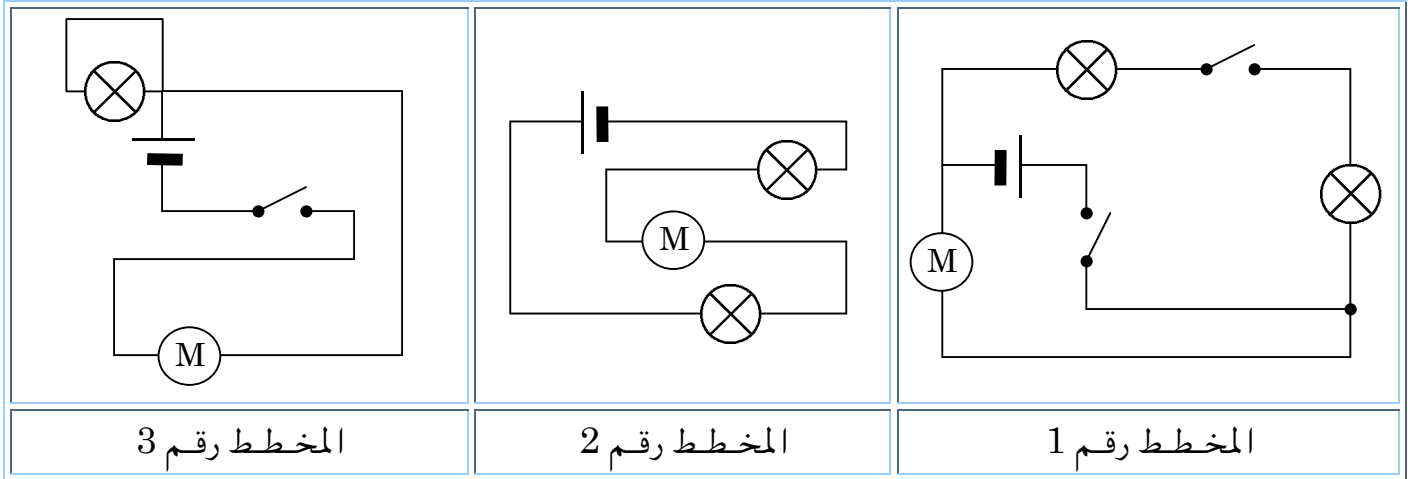① أعد رسم المخططات الكهربائية بطريقة أبسط .




② عيّن نوع التركيب في كل مخطط .

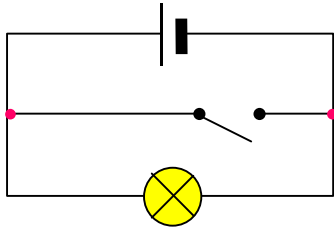سامي مختار : حين يغلق قاطعة الدارة الكهربائية ، ينطفئ المصباح وتسخن البطارية . حين يفتح القاطعة ، يتوهج المصباح .



- ① - اشرح ما الذي يحدث في كلتا الحالتين ؟
- ② - ما الضرر الذي يمثله هذا التركيب عند غلق القاطعة ؟
- ③ - عالج هذا الضرر بتغيير التركيب .

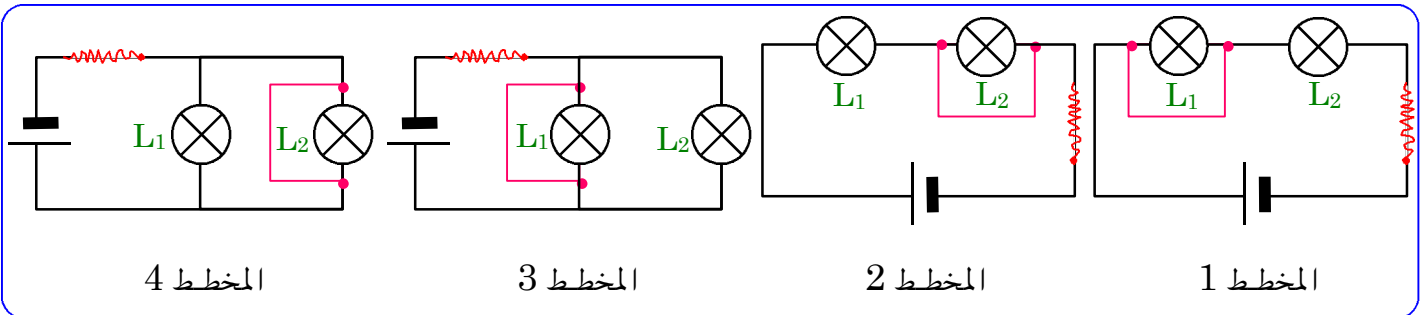
لديك أربع مخططات لدارات كهربائية تم فيها استقصار أحد المصابيح :



① - أكمل الجدول الآتي ، وحدّد في التراكيب الأربع ، ما إذا كان المصباح متوهجاً أم منطفئاً ؟

المخطط 4	المخطط 3	المخطط 2	المخطط 1	
				المصباح L ₁
				المصباح L ₂

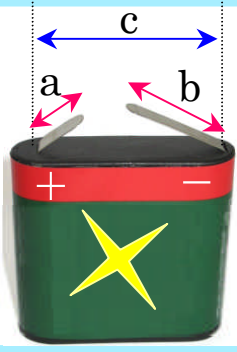
② - ما هي العناصر التي يمكن أن تتلف في كل مخطط ؟



في بطارية أعمدة ، هل يكون مجموع الأطوال (a) و (b) للصفحتين المعدنيتين :

① أقل ، مساوٍ أم أكبر من المسافة (c) التي تفصل بينها ؟

② ما الغرض من اتخاذ هذا الاحتياط ؟

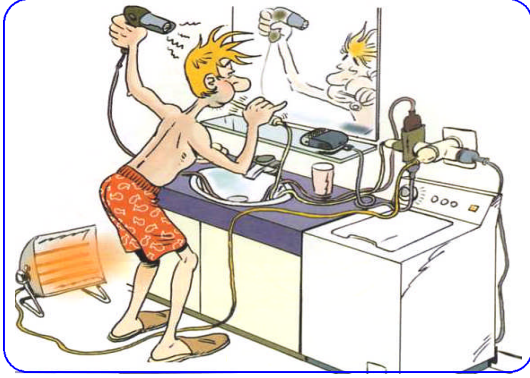

استيقظ سامي متأخرا . لتدارك الوقت أراد أن ينجز عدة مهام في وقت واحد ، من تنظيف أسنانه ، تجفيف شعره ، تدفئة الحمام وتشغيل الغسالة .

① - برأيك ما الخطر الذي يمكن أن يحدث من هذا الفعل ؟

② - هل يمكن للكهرباء أن تتسبب في حوادث خطيرة ؟ أذكرها .

③ - كيف يمكن تجنب مثل هذه الحوادث ؟

لاحظ الصور وعبر عنها بكتابة عبارة تحذيرية .

